# AD0809 在 51 单片机中的应用

# 51 测试网论坛版主 /黄海

我们在做一个单片机系统时,常常会遇到这样那样的数据采集,在这些被采集的数据中,大部分可以通过我们的 I/O 口扩展接口电路直接得到,由于 51 单片机大部分不带 AD 转换器,所以模拟量的采集就必须靠 A/D 或 V/F 实现。下现我们就来了解一下 AD0809 与 51 单片机的接口及其程序设计。

### 1、AD0809 的逻辑结构

ADC0809 是 8 位逐次逼近型 A/D 转换器。它由一个 8 路模拟开关、一个地址锁存译码器、一个 A/D 转换器和一个三态输出锁存器组成(见图 1)。多路开关可选通 8 个模拟通道,允许 8 路模拟量分时输入,共用 A/D 转换器进行转换。三态输出锁器用于锁存 A/D 转换完的数字量,当 OE 端为高电平时,才可以从三态输出锁存器取走转换完的数据。

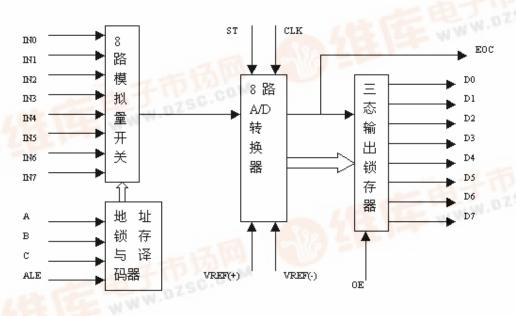


图 (1) AD0809内部结构图

#### 2、AD0809 的工作原理

IN0-IN7: 8条模拟量输入通道

ADC0809 对输入模拟量要求:信号单极性,电压范围是 0-5V,若信号太小,必须进行放大;输入的模拟量在转换过程中应该保持不变,如若模拟量变化太快,则需在输入前增加采样保持电路。

地址输入和控制线: 4条

ALE 为地址锁存允许输入线,高电平有效。当 ALE 线为高电平时,地址锁存与译码器将 A, B,C 三 条地址线的地址信号进行锁存,经译码后被选中的 通道的模拟量进转换器进行转换。A,B 和 C 为地址输入线,用于选通 IN0-IN7 上的一路模拟量输

1	IN3	IN2	28
2			27
3	IN4	IN1	26
4	IN5	IN0	25
5	IN6	A	24
6	IN7	$\mathbf{B}$	23
7	ST	C	22
	EOC	ALE	21
	D3	D7	
9	OE	D6	20
10	CLK	D5	19
11	VCC	D3	18
12	V	104	17



		www.sicsi.com	
入。通道选	译表如下表所示。		
C	В	A	选择的通道
0	0	0	IN0
0	0	1	IN1
0	1	0	IN2
0	1	1	IN3
1	0	0	IN4
1	0	1	IN5
1	1	0	IN6
1	1	1	IN7

数字量输出及控制线: 11条

ST 为转换启动信号。当 ST 上跳沿时,所有内部寄存器清零;下跳沿时,开始进行 A/D 转换;在转换期间,ST 应保持低电平。EOC 为转换结束信号。当 EOC 为高电平时,表明转换结束;否则,表明正在进行 A/D 转换。OE 为输出允许信号,用于控制三条输出锁存器向单片机输出转换得到的数据。OE=1,输出转换得到的数据;OE=0,输出数据线呈高阻状态。D7-D0 为数字量输出线。

CLK 为时钟输入信号线。因 ADC0809 的内部没有时钟电路,所需时钟信号必须由外界提供,通常使用频率为 500KHZ,

VREF(+), VREF(-) 为参考电压输入。

#### 3、ADC0809*应用说明*

- (1). ADC0809 内部带有输出锁存器,可以与 AT89S51 单片机直接相连。
- (2). 初始化时,使 ST和 OE 信号全为低电平。
- (3). 送要转换的哪一通道的地址到 A, B, C 端口上。
- (4). 在ST端给出一个至少有100ns宽的正脉冲信号。
- (5). 是否转换完毕,我们根据 EOC 信号来判断。
- (6). 当 EOC 变为高电平时,这时给 OE 为高电平,转换的数据就输出给单片机了。

#### 4、AD0809 的应用

了解完 A/D 转换芯片,下面我们以图 2 为例来完成它的程序设计。

电路说明:

电路见图(2),主要由 AD 转换器 AD0809,频率发生器 SUN7474,单片机 AT89S51 及显示用数码管组成。

AD0809 的启动方式为脉冲启动方式,启动信号 START 启动后开始转换,EOC 信号在 START 的下降沿 10us 后才变为无效的低电平。这要求查询程序待 EOC 无效后再开始查询,转换完成后,EOC 输出高电平,再由 OE 变为高电平来输出转换数据。我们在设计程序时可以利用 EOC 信号来通知单片机(查询法或中断法)读入已转换的数据,也可以在启动 AD0809 后经适当的延时再读入已转换的数据。

AT89S51 的输出频为晶振频的 1/6 (2MHZ), AT89S1 与 SUN7474 连接经与 7474 的 ST 脚提供 AD0809 的工作时钟。AD0809 的工作频范围为 10KHZ-1280KHZ,当频率范围为 500KHZ 时,其转换速度为 128us。

AD0809 的数据输出公式为: Dout=Vin\*255/5=Vin\*51,其中 Vin 为输入模拟电压, Vout 为输出数据。

当输入电压为 5V 时,读得的数据为 255 再乘以 2,得 510。我们用 510\*98%得 499,再 将百位数码管的小数点点亮,显示为 4.99V,显示值与输入值基本吻合。

软件设计思路及程序流程



## 编程思路:

- (1) 向 AD0809 写入通道号并启动转换
- (2) 延时 1ms 后等待 EOC 出现高电平(JNB EOC,\$)
- (3) 给 OE 置高并读入转换数据存入数据地址或数组中。
- (4) 显示

```
#include <at89x51.h>
#define uchar
                unsigned char
#define uint unsigned int
sbit st=P3^2;
sbit oe=P3^1;
sbit eoc=P3^0;
        codetab[]={0x03,0x9f,0x25,0x0d,0x99,0x49,0x41,0x1f,0x01,0x09};//数码管显示段码
uchar
uchar
        codetd[]={0x00,0x10,0x20,0x30,0x40,0x50,0x60,0x70};// 通道先择数组
uint ad_0809,ad_data1,ad_data2,ad_data3,ad_data0;
uchar
        m,number;
        x[8];//八通道数据待存数组
uchar
void delaynms(uint x);//nms 延时程序
void display();//显示程序
void ad0809();//芯片启动程序
void key();//键扫描程序
main()
{
    number=1;
    P1=0x00;
    while(1)
    {
    ad0809();//调 AD0809 启动子程序
    key();//调按键子程序
    ad_0809=x[number];//把相关通道数据给 ad_0809
    display();//调显示
    }}
//nms 延时程序
void delaynms(uint x)
    uchar
            i;
    while(x-->0)
        for(i=0;i<125;i++)
        {;}}}
void display()
    uchar
    ad_data1=(ad_0809*49/25)/100;//读得的数据乘以 2 再乘以 98%除以 100 得百位
```




```
ad_data2=((ad_0809*49/25)%100)/10;//读得的数据乘以 2 再乘以 98%再分出十位
   ad_data3=(((ad_0809*49/25)%100)%10);//读得的数据乘以2再乘以98%再分出个位
   for(a=0;a<10;a++)
   {
   P0=tab[ad_data3];//送小数点后第二位显示
   P2=0x07;//选通第一个数码管
   delaynms(3);
   P0=tab[ad_data2];//送小数点后第一位显示
   P2=0x0b;//选通第二个数码管
   delaynms(3);
   P0=tab[ad_data1];//送整数显示
   P0_7=0;//点亮第三个数码管小数点
                  选通第三个数码管
   P2=0x0d;//
   delaynms(3);
   P0=tab[number];//送通道号显示
   P2=0x0e;
   delaynms(3);
   }}
void ad0809()
   uchar
          i,m=1;
   for(i=0;i<8;i++)
   {
   P0=td[i]://选通通道
   oe=0;//以下三条指令为起动 AD0809
   st=0;
   st=1;
   st=0;
   delaynms(1);
   while(!eoc);//等待转换结束
   oe=1;//取出读得的数据
   x[m]=P2;//送相关通道数组
   oe=0;
   m++;
}}
void key()
   if(!P3_5)//P3.5 是否按下
       delaynms(20);//延时判误
       if(!P3_5)//再一次判断 P3。5 是否按下
          while(!P3_5);//等待 P3。5 为高电平
```



number++;//通道号显示加一

if(number>8)number=1;//八通道 }}}

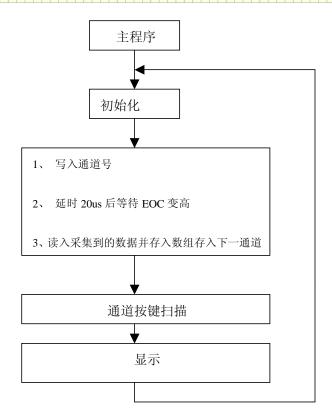



(5)