



# ≡HWD2161≡

## 1.1W 关断模式音频功率放大器

### 一、概述：

HWD2161 是一种桥式连接音频功率放大器，使用 5V 电压源，能给一个  $8\Omega$  的负载传输 1.1W 的平均连续功率，THD+N 为 1%。

HWD2161 音频功率放大器是为提供高质量的输出功率而设计的，它采用表面封装技术，外部组件最少。HWD2161 不需要输出耦合电容、自举电容和缓冲器网络，它最适合低功率便携式系统。

HWD2161 采用外部控制的低功耗关断模式，以及内部热敏关断保护机制。

整体增益稳定的 HWD2161 可以通过外部增益配置电阻设置一直到 10 的差动增益，而不必使用外部补偿成分。更高的增益则可通过适当的补偿获得。

### 二、重要规格

1. 1kHz, 1W 连续平均输出功率， $8\Omega$  负载。THD+N 为 :1.0%(最大)
2. 1kHz, 10%的 THD+N。输出功率为 :1.5(典型)
3. 关断电流 : 0.6  $\mu$  A (典型)

### 三、特征

1. 不需要输出耦合电容、自举电容或缓冲电路
2. 外形小
3. 和 PC 电源兼容
4. 整体增益稳定
5. 具有外部增益配置能力

### 四、应用

1. 个人计算机
2. 便携式消费产品
3. 自动扬声器
4. 玩具、游戏

### 五、绝对最大额定值

电源电压	6.0V
存储温度	- 65 °C ~ + 150 °C



# ≡HWD2161≡

## 1. 1W 关断模式音频功率放大器

输入电压  $-0.3v \sim +0.3v$

功耗(注释 3) 内部限制

ESD 磁化系数(注释 4) 3000v

ESD 磁化系数(注释 5) 250v

结温 150 °C

### 焊接信息

小型包装

气化态(60 秒) 215 °C

红外线(15 秒) 220 °C

### 六、工作额定值

温度范围  $T_{MIN} \leq T_A \leq T_{MAX}$   $-40^{\circ}\text{C} \leq T_A \leq +85^{\circ}\text{C}$

电源电压  $2.0V \leq V_{DD} \leq 5.5V$

热阻  $\theta_{JC}$ (典型) -M80A  $35^{\circ}\text{C}/\text{W}$

$\theta_{JA}$ (典型) -M80A  $140^{\circ}\text{C}/\text{W}$

$\theta_{JC}$ (典型) -M80E  $37^{\circ}\text{C}/\text{W}$

$\theta_{JA}$ (典型) -M80E  $107^{\circ}\text{C}/\text{W}$

### 七、典型应用



# ≡HWD2161≡

## 1.1W 关断模式音频功率放大器

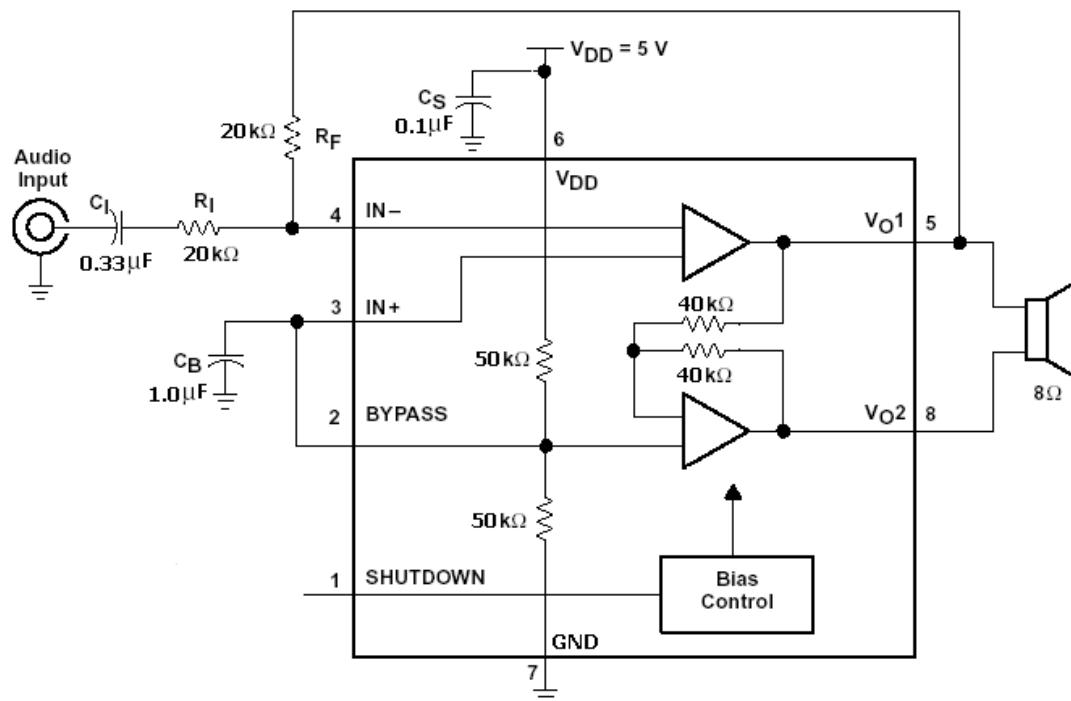



图 (1) HWD2161 典型应用电路

### 外部组件描述

组件	功能描述
1. $R_i$	反相输入电阻，连接 $R_f$ 建立死循环增益，与 $C_i$ 形成高通滤波器
2. $C_i$	输入耦合电容，阻止输入端直流电压，和 $R_i$ 形成高通滤波器
3. $R_f$	反馈电阻，连接 $R_i$ 建立死循环增益
4. $C_s$	电源旁路电容，提供电源滤波
5. $C_B$	旁路电极电容，提供电源滤波
6. $C_f$	连接 $R_f$ 产生低通滤波器，其带宽约束放大器，防止可能产生的高平振荡

### 封装形式

SOP封装

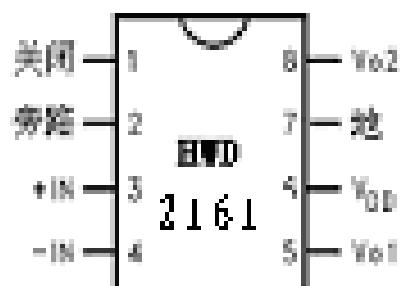



# ≡HWD2161≡

## 1.1W 关断模式音频功率放大器

八、电学特性(除非另外指明, 以下都是  $V_{DD}=5V$ , 限制应用在  $T_a=25^{\circ}C$ )

符号	参 数	条 件	HWD2161		单 位
			标 准 (note6)	限 制 (note7)	
$V_{DD}$	电源电压			2.0 5.5	V(min) V(max)
$I_{DD}$	静态功耗 电源电流	$V_{IN}=0V$ $I_o=0A$ (note8)	6.5	10.0	mA(max)
$I_{SD}$	关断电流	$V_{pin1}=V_{DD}$	0.6	10.0	uA(max)
$V_{OS}$	输出偏置电压	$V_{IN}=0V$	5.0	50.0	mV(max)
$P_0$	输出功率	THD=1% (max) $f=1k$ Hz	1.1	1.0	W(min)
THD+N	总谐波失真+噪声	$P_0=1W_{rms}$ $20Hz \leq f \leq 20kHz$	0.72		%
PSRR	电源抑制比	$V_{DD}=4.9V \sim 5.1V$	65		dB

注释 1:如果没有额外的说明, 所有电压都以地面引脚为标准。

注释 2:绝对最大额度值是指器件可能发生损害的界限, 操作额度是指设备工作条件, 但不能保证特殊的性能界限。在保证特定的工作范围的精确测试条件下, 电学特性规定了直流和交流的电学规格, 这时认为设备就是在工作额度内。说明书没有参数的范围, 然而, 这些参数值却是设备性能的一个很好的体现。

注释 3:当升高温度时必须降低最大功耗, 最大功耗可用  $T_{jmax}$ ,  $\theta_{JA}$  和环境温度  $T_A$  来确定。

最大允许功耗为:  $P_{MAX}=(T_{jmax}-T_A)/\theta_{JA}$ , 或者是绝对最大额度值中给出的数值, 任何一个都会更低。对 HWD2161 来说,  $T_{jmax}=150^{\circ}C$ , 当版面固定时, 标准结点的环境热电阻是  $140^{\circ}C/W$ 。

注释 4:对于人体模型,  $100pF$  电容通过  $1.5\Omega$  电阻放电。

注释 5:器件模型,  $220PF \sim 240PF$  电容通过全部引脚放电。

注释 6:标准被定在  $25^{\circ}C$ , 以代表参数规格。




≡HWD2161≡

## 1.1W 关断模式音频功率放大器

注释 7:限制确保在国际平均输出质量标准内。

注释 8:当实际的负载被连接到放大器时,这个静态电源电流依赖于偏置电压。

### 九、典型性能特征曲线






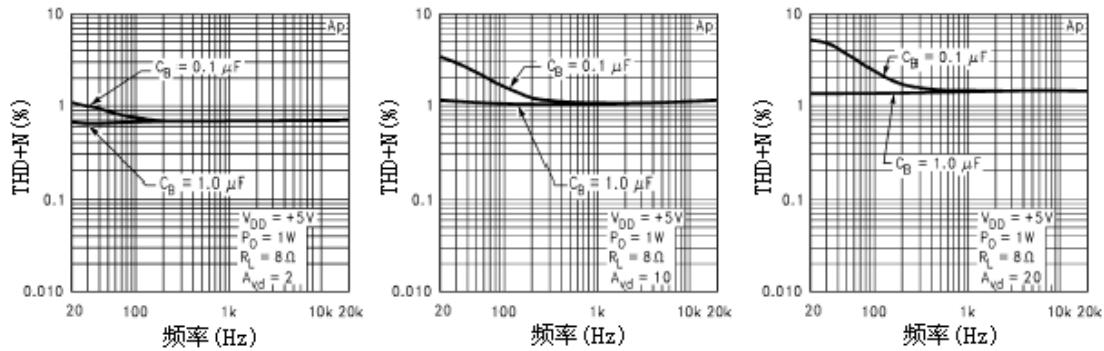


失真度与频率



# ≡HWD2161≡

## 1. 1W 关断模式音频功率放大器

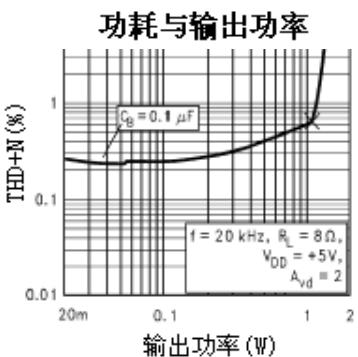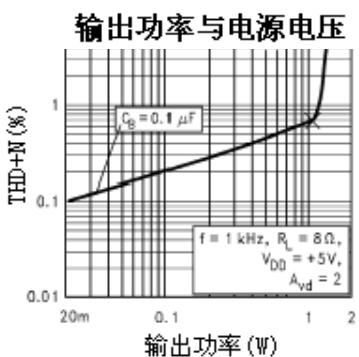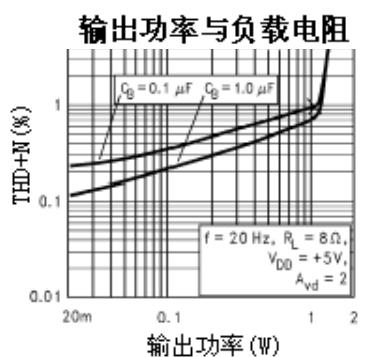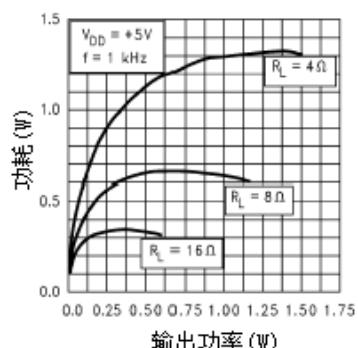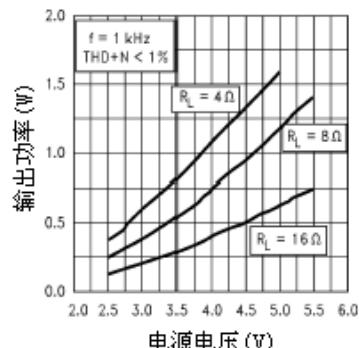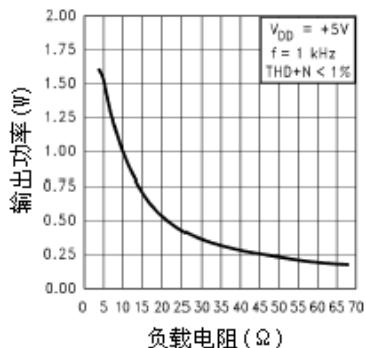


失真度与输出功率



# ≡HWD2161≡

## 1. 1W 关断模式音频功率放大器

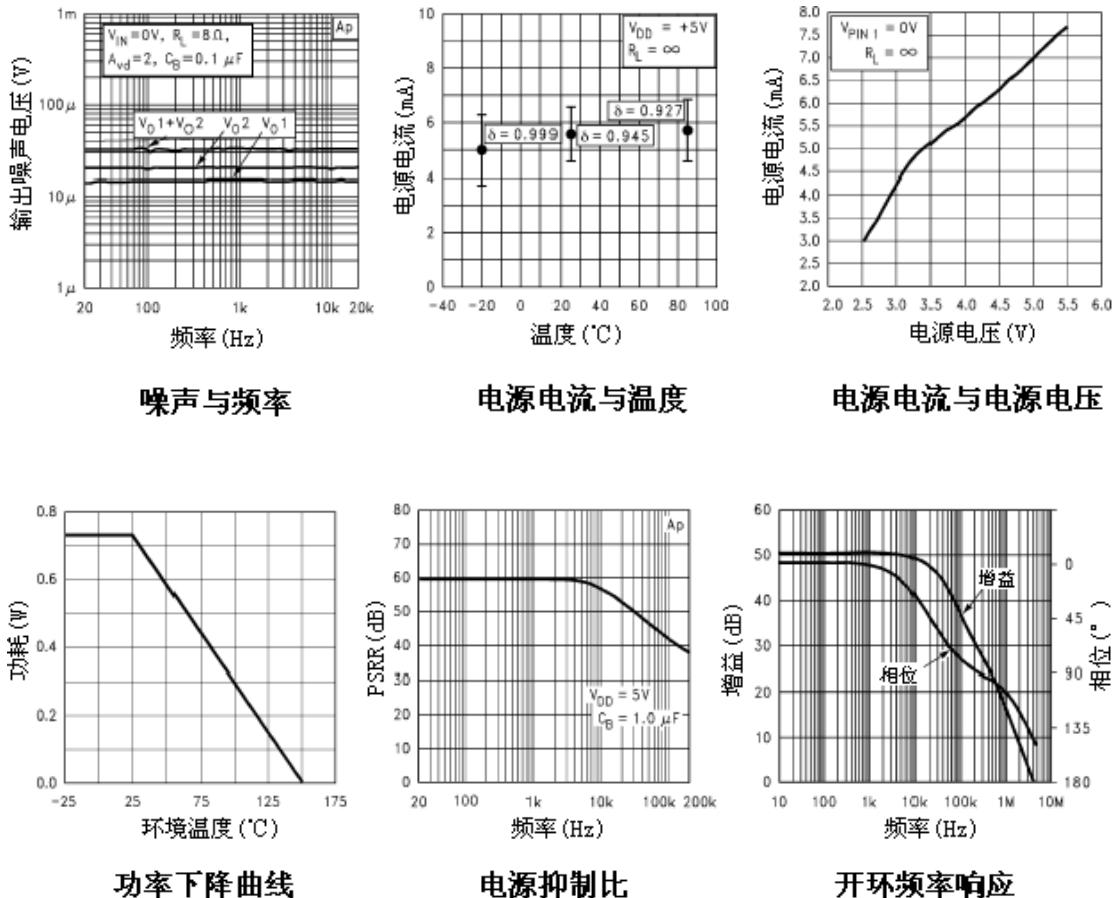

## 十、应用信息

### 1. 桥式功能

如图(1)所示, HWD2161 内部有两个运算放大器, 允许少数不同的放大器配置, 第一个放大器的增益是外部结构, 而第二个放大器在整体增益中被内部固定, 是倒相装置。

第一个放大器的死循环增益通过选择  $R_f$  和  $R_i$  的比值来决定, 而第二个放大器的增益则通过两个  $40k\Omega$  的内部电阻固定。图(1)表明放大器 1 的输出作为放大器 2 的输入, 这样导致两个放大器产生大量相同信号, 但相位相差  $180^\circ$ 。因此, 该 IC 的差动增益为:  $A_{vd}=2(R_f/R_i)$ 。通过输出端  $V_{O1}$  和  $V_{O2}$  驱动不同的负载, 一个通常被称作“桥式模型”的放大器就确定了。桥式模型的运行不同于传统的单终端放大器结构, 在单终端结构中负载的一端接地。桥式放大器设计比单终端结构有一些明显的优点。当它给负载提供差动驱动时, 双输出差动作为一确定的电源电压。因此, 在相同条件下, 输出功率可能是单终端放大器的 4 倍。



# ≡HWD2161≡

## 1. 1W 关断模式音频功率放大器

在可获得的输出功率中，这种增加假定放大器没有电流限制或断路。过分失真将会损坏扬声器系统中的高频率传感器，为了选择一个不引起过分失真的放大器死循环增益，请参考《HWD2161 技术说明》中“音频功率放大器设计”部分。

桥式结构，正如用在音频放大器中的一样，也产生了优于单终端放大器的第二个优点。由于差动输出  $V_{01}$  和  $V_{02}$  在半供给中偏置，通过负载不存在净直流电压，这就消除了输出耦合电容。但在单电源、单终端放大器中则需要输出耦合电容，否则，通过负载的半供给偏置就会导致内部 IC 功耗的增加，以及扩音器永久性损坏。输出耦合电容和负载形成一个高通滤波器，要求  $470 \mu F$  的电容和  $8\Omega$  负载，以保持低频响应。这种组合不会产生降至  $20Hz$  的平带回应，但相对于低频响应，它能在印制的电路板尺寸和系统成本之间提供一种折衷。

### 2. 电源旁路

对于任何功率放大器，适当的电源旁路对于低噪音运行和高电源截止是很关键的。在旁路和电源插头上的电容器应尽可能靠近旁路。就如在典型工作特性一节所阐述的，由于增加了半供给的稳定性，一个更大的旁路电容的影响，改善了低频 THD+N。典型运用中，使用一个  $5V$  的调节器，这个调节器具有一个  $10 \mu F$  和一个  $0.1 \mu F$  的旁路电容，有助于电源稳定，但不能消除 HWD2161 的旁路电源的节点。旁路电容的选择，特别是  $C_B$ ，依赖于低频 THD+N、系统成本和尺寸约束。

### 3. 关断功能

为了减少不使用时的功耗，HWD2161 用一个关断引线从外部断开放大器的偏置电路。当一个逻辑高电平加在关断引线上时，关断部件就会断开放大器。一旦进入断开状态，输出立刻和扬声器分开。当电源电压加在关断引线上时，就产生一个  $0.6 \mu A$  的标准静态电流。在许多应用中，一个微控制器或微处理器输出用来控制关断电路，它使电路迅速、平稳的转向关断状态。另一个方法是关断时使用一个单极、单掷开关进行切换，它接地使放大器启动。如果开关打开，一个  $47K\Omega$  的软上拉电阻使 HWD2161 至截止。在 HWD2161 中没有软上拉电阻。因此，一个确定的关断引线电压必须由外部供给或者内部逻辑门悬空，它能意外地停止放大器运行。

### 4. 高增益音频放大器


HWD2161 整体增益稳定，在典型应用中，除了增益设置电阻、一个输入耦合电容和一个适当的旁路电源外，不需要其它的外部组件。但是如果要求大于 10 的闭环差动增益，则



## ≡HWD2161≡
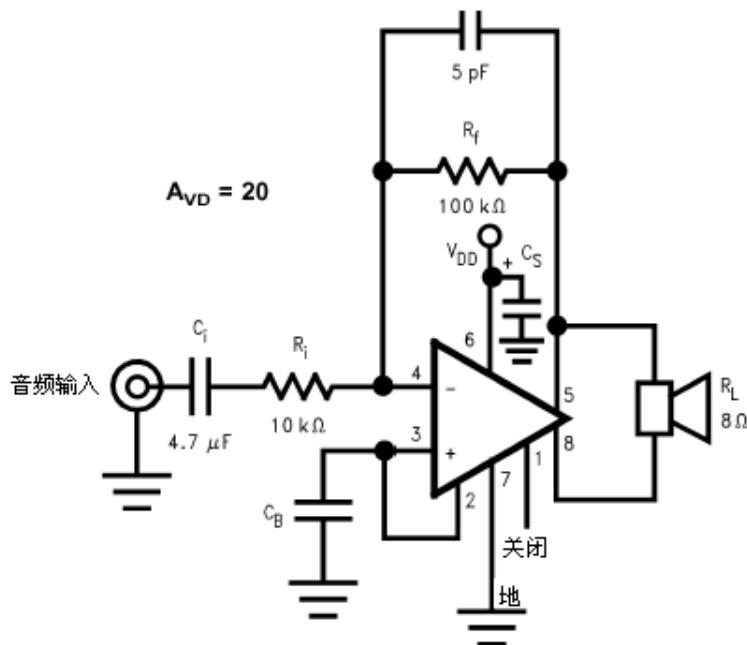
### 1. 1W 关断模式音频功率放大器

需要加入一个反馈电容，由带宽限制放大器，如图(2)所示。反馈电容形成一个低通滤波器，以消除可能出现的高频振荡。计算-3dB 频率时，应该注意  $R_F$  和  $C_F$  搭配不当会引起 20kHz 前的衰减。一种标准的反馈电阻和电容组合不会产生音频范围内的高频衰减，即  $R_F=100k\Omega$ 、 $C_F=5pF$ 。这种组合会产生一个大约 320kHz 的-3dB 点。一旦计算出放大器的差动增益，就可选择  $R_F$  而且  $C_F$  也能由“外部组件描述”一节中所表述的公式计算出来。



CB及Cs取值视需要而定,典型值为0.1μF

管脚1连至VDD关闭放大器或连至地开启放大器,不可悬空

图 (2) 高增益电路

### 5. 单端音频放大器


HWD2161 的典型应用是桥式单声道放大器，但它也可用来驱动一个单端负载，例如 PC 卡，它要求负载的一端接地。图 (3) 展示了一个普通的单端应用，这里 V<sub>O1</sub> 用来驱动扬声器。输出通过一个 470 μF 的电容耦合，这个电容可以阻止所有单电源放大器装置中的半供给直流偏置。这个电容，在图 (3) 中标记为 C<sub>O</sub>，和 R<sub>L</sub> 连接形成一个高通滤波器。这个高通滤波器的-3dB 点是  $1/(2\pi R_L C_O)$ ，因此，应确保产品的 R<sub>L</sub> 和 C<sub>O</sub> 足够大，以能使低频信



## ≡HWD2161≡
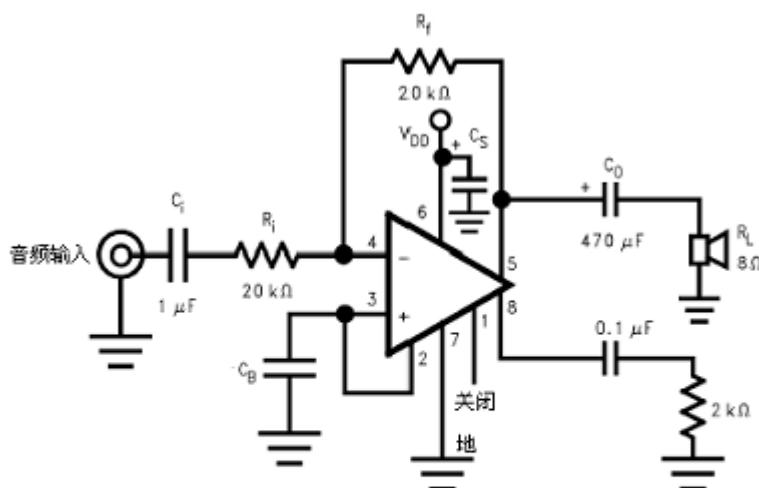
### 1. 1W 关断模式音频功率放大器

号传到负载。当驱动一个  $8\Omega$  负载时, 若要求再现全部音频范围, 则  $C_0$  至少为  $470\mu F$ 。输出  $V_{02}$  是没有用的, 通过一个  $0.1\mu F$  的电容连到一个  $2k\Omega$  负载上, 以增加稳定性。但这种(不)稳定性将不会影响  $V_{01}$  的波形, 它是实现二次输出的一个很好设计。



$C_B$ 及 $C_S$ 取值视需要而定, 典型值为 $0.1\mu F$

管脚1连至 $V_{DD}$ 关闭放大器或连至地开启放大器, 不可悬空

管脚8上作为伪负载连接的电阻和电容起稳定作用

图 (3) 单端应用电路

## 6. 音频功率放大器的设计

设计一个  $1W/8\Omega$  音频放大器, 给定条件:

功率输出	1Wrms
负载阻抗	$8\Omega$
输入电平	1Vrms
输入阻抗	$20K\Omega$
带宽	$100Hz \sim 20KHz \pm 0.25dB$



# ≡HWD2161≡

## 1. 1W 关断模式音频功率放大器

设计者必须首先确定所需的电源范围，以获得规定的输出功率。在“典型运行特性”一节中，从“输出功率对电源电压”曲线图，可以很容易推出电源范围。确定最小电源范围的第二种方式是用等式（3）计算所需的  $V_{OPEAK}$  并增加开路电压。使用这种方法，最小的电源电压为  $(V_{OPEAK}+V_{OD})$ ，其中  $V_{OD}=0.6V$ 。

$$V_{OPEAK} = (2R_L P_o) \quad (3)$$

为使 1W 的输出功率带动  $8\Omega$  负载，要求  $V_{OPEAK}$  为 4.0V，由  $V_{OPEAK}+V_{OD}$  得到最小电压 4.6 V。但在许多应用中，4.6 V 并不是标准电压，由于这个原因，设计了 5 V 的电源范围，额外的电源电压产生的动态空间允许 HWD2161 再现一个峰值超过 1W 而没有被剪切的信号。同时设计者必须确定电源电压的选择和输出阻抗不能超过在“功耗”一节中所阐述的条件。

一旦功耗因素被确定，所要求的差动增益就可由等式（4）确定。

$$A_{VD} \geq (P_o R_L) / (V_{IN}) = V_{ORMS} / V_{INRMS} \quad (4)$$

$$R_f / R_i = A_{VD} / 2 \quad (5)$$

由等式（4）得：最小的  $A_{VD}=2.83$ ，取  $A_{VD}=3$ 。

由于要求输入阻抗为  $20\text{ k}\Omega$ ，且  $A_{VD}=3$ ， $R_f / R_i=1/1.5$ ，使得  $R_i=20\text{ K}\Omega$ ， $R_f=30\text{ K}\Omega$ 。最后的设计是确定带宽规格，它必须作为-3dB 频率点的一部分来规定。-3dB 点的 5 倍频程处正是从平带响应下降 0.17dB，这比所要求的±0.25dB 要好。这就使得低频和高频极点分别为 20Hz 和 100kHz，如在“外部组件”一节中所描述的， $R_i$  和  $C_i$  连接形成一个高通滤波器。

$$C \geq 1 / (2 \pi * 20\text{ k}\Omega * 20\text{Hz}) = 0.397\mu\text{F} ; \quad \text{取 } 0.39\mu\text{F}$$

高频极值由产品所规定的高频极值  $f_H$  和差动增益  $A_{VD}$  来决定。由  $A_{VD}=2$ ， $f_H=100\text{KHz}$  可得  $\text{GBWP}=100\text{KHz}$ ，这比 HWD2161 的 4MHz 的 GBWP 小得多。该数据表明，如果设计者要设计一个高增益放大器，HWD2161 仍然适用而不会产生带宽问题。

## 十一、SOP 封装参数



# ≡HWD2161≡

## 1.1W 关断模式音频功率放大器

英寸  
(毫米)

